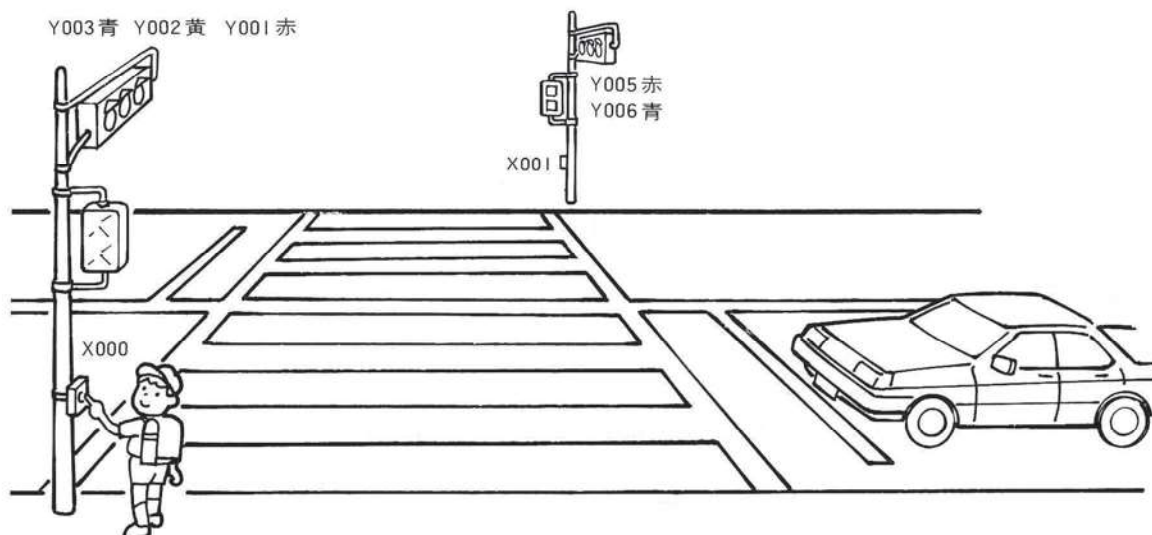


例題に基づいて
③


導入事例 《3》

押しボタン式横断歩道



制御仕様

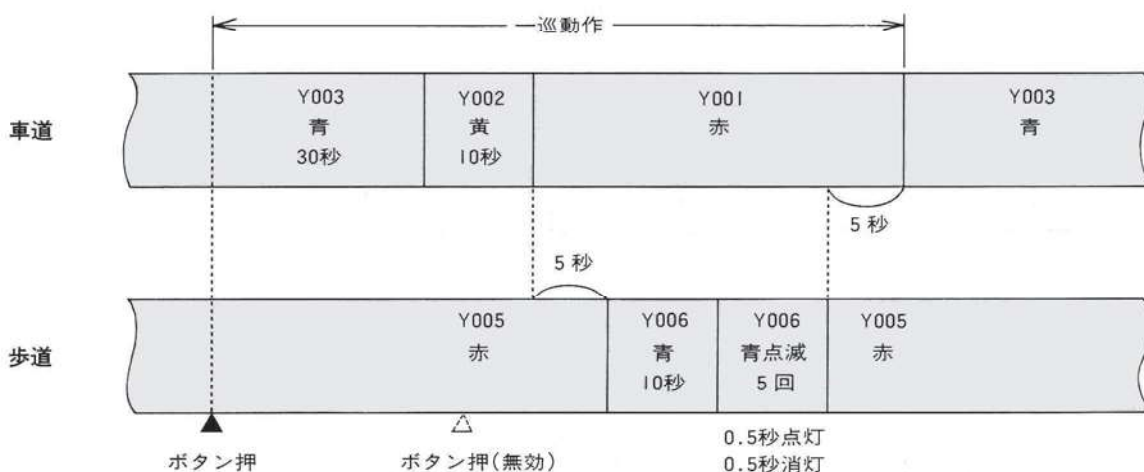横断歩道のボタンを押すと次のとおり、歩道側、車道側のランプが切換わります。
一巡の切換わり動作中にボタンを押してもこれは無効とします。



実習目的

前述のフリッカ回路とカウンタ回路を用いながらタイムチャートに基づく少し複雑なシーケンス回路の設計とこれに基づくプログラミングを学んでください。